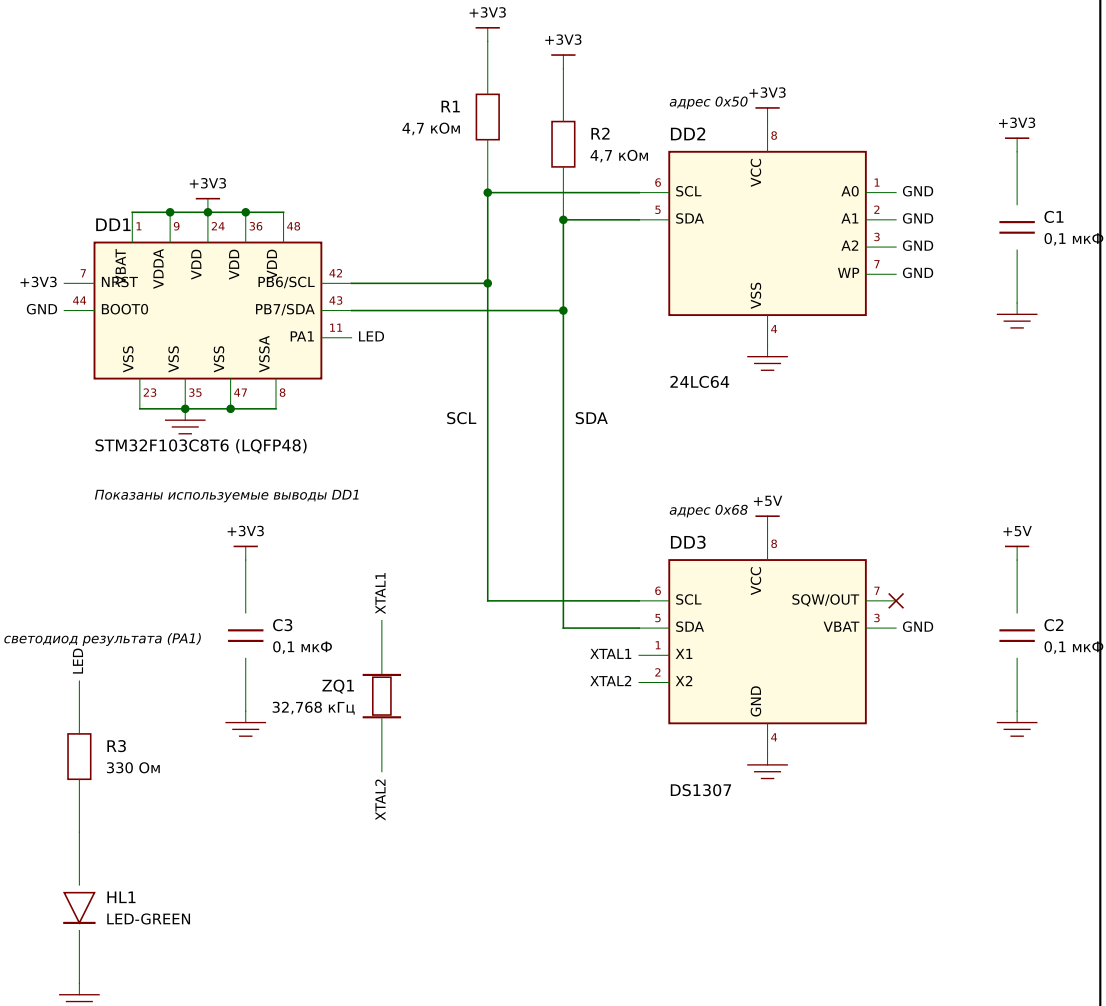

Питание: DD1, DD2 — 3,3 В; DD3 — 5 В. SDA и SCL подтянуты к 3,3 В.

	ПР2.ПЭПС.002 ЭЗ
Подключение EEPROM 24LC64 и часов DS1307 к STM32F103C8 по шине I2C Схема электрическая принципиальная	
Разраб. Васин С.А.	РТУ МИРЭА, ЭФБО-17-24